

1. Realice inversor de giro con transistor
2. Debe controlar el inversor de giro con velocidad manipulado por medio de un **potenciómetro**.

