
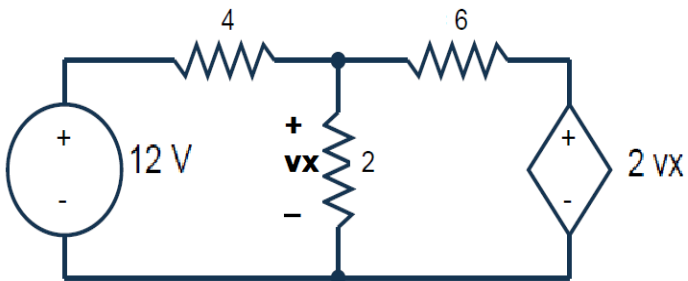


Utilice el método de mallas para resolver los siguientes circuitos. Encontrando cada corriente y voltaje sobre cada resistencia.


1)

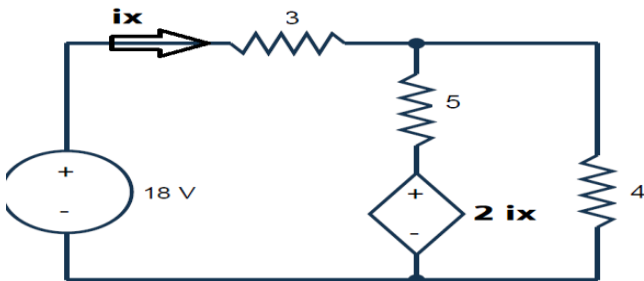


2)



3)

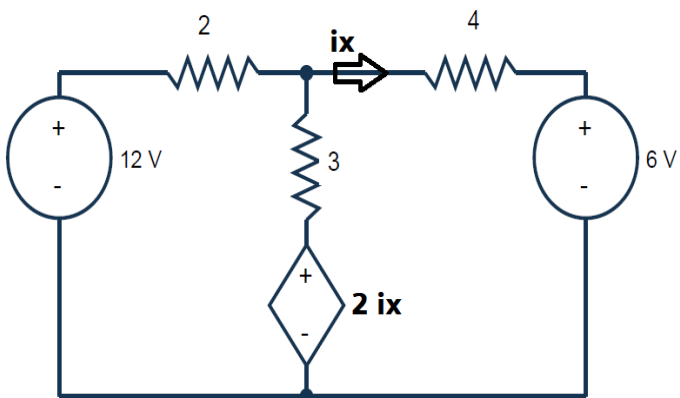


4)

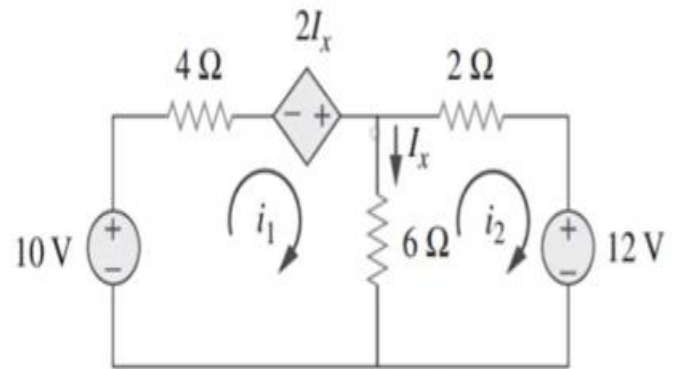


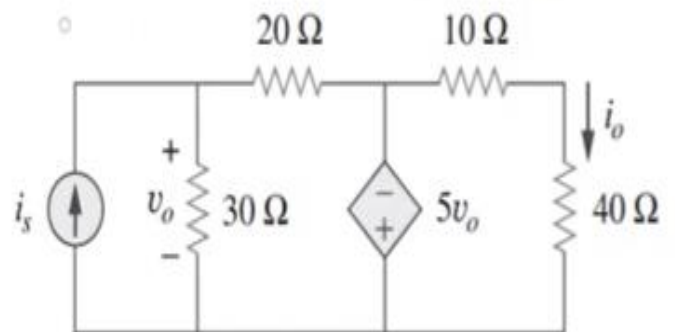5)

Calcular la ganancia de corriente i_o/i_s ,



6)

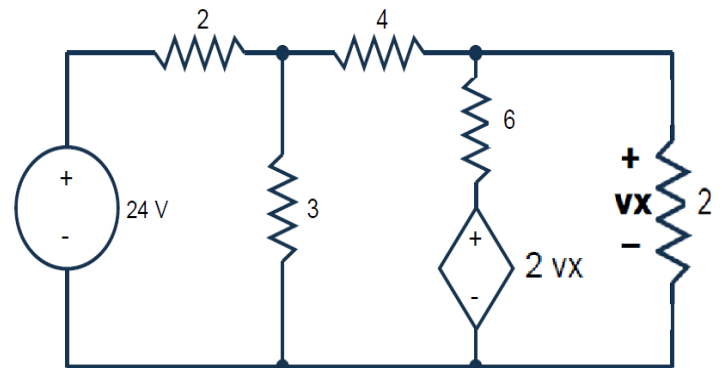

7)

