

Guía de laboratorio 4.

Diodos rectificador, led, Zener.

1. Utilizando una fuente dc, diodos 1n4001 y resistencia de 10k verifique el comportamiento del diodo.
Repita la experiencia utilizando diodos led.
Repita la experiencia utilizando diodos Zener.
2. Utilizando una fuente AC, diodos 1n4001 y resistencia de 10k verifique el comportamiento del diodo.
Repita la experiencia utilizando diodos led.
Repita la experiencia utilizando diodos Zener.

