

REALICE LOS SIGUIENTES MONTAJES CON UN METODO
PARA VALVULAS MONOSTABLES

$$1) \begin{array}{l} A + B + B - C + C - \\ A - \end{array}$$

$$2) \begin{array}{l} A + B + A - B - C - \\ C + \end{array}$$

$$3) \begin{array}{l} A + B - C + A - \\ B + \quad \quad C - \end{array}$$

$$4) A + B + A - A + B - A -$$

$$5) \begin{array}{l} A + B + B - A - C + B + B - C - A - \\ C + \quad \quad C - \quad \quad A + \end{array}$$

Debe utilizar reguladores de caudal en las salidas de los actuadores, para visualizar, fácilmente, el correcto funcionamiento de las secuencias. (Entrega máximo en parejas)