

Módulo 1. Actualización Tecnológica - Técnicas por Lógica cableada

8121 Vistas · 23 abr. 2015

95 5 COMPARTIR GUARDAR

Funciones lógicas - combinacional

CIRCUITO DIGITAL

BUFFER

A	B
0	0
0	1
1	0
1	1

NOT

A	B
0	1
1	0
1	1

AND

A	B	C
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

OR

A	B	C
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

LÓGICA CABLEADA

REPETICION

A	B
OFF	OFF
ON	ON

INVERSION


A	B	C
OFF	OFF	OFF
OFF	ON	OFF
ON	OFF	ON
ON	ON	ON

SIMULACION EN CADE-SIMU


ENTRADAS PLC



SALIDAS PLC

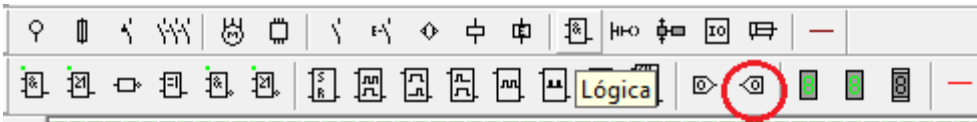



BOBINA DE CONTROL

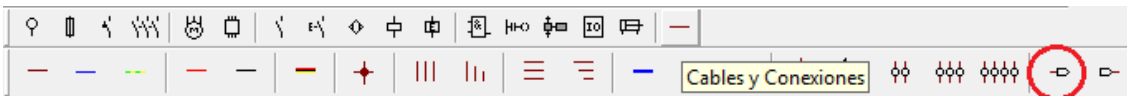

ENTRADA DE BOBINA DE CONTROL





COMPUERTA AND

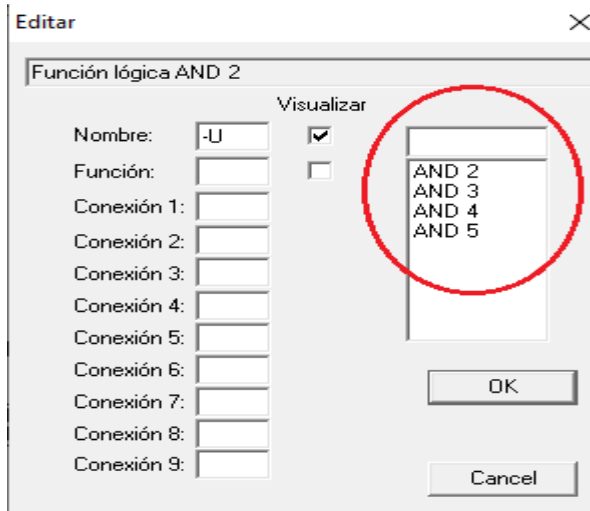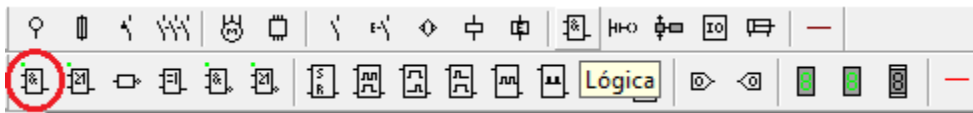


NUMERO ENTRADAS

COMPUERTA OR

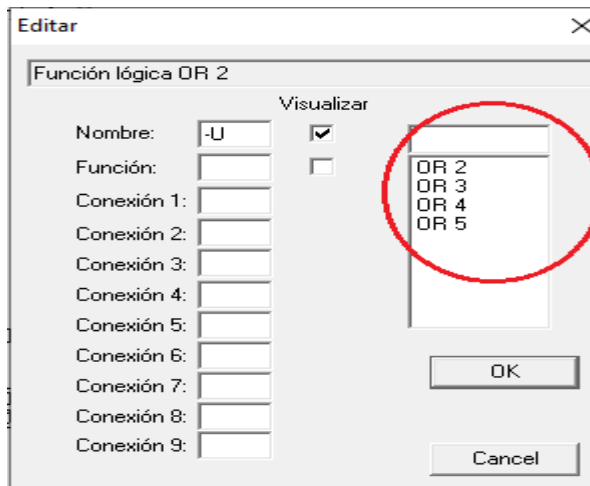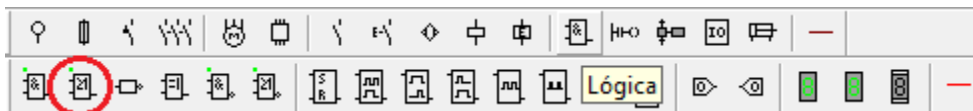

NUMERO ENTRADAS

NEGADORA

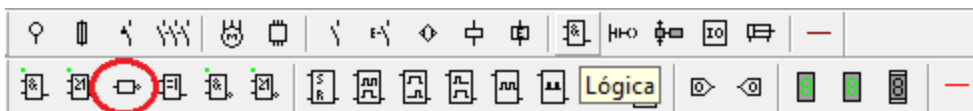

CONTROL PARA SALIDA SET-RESET



