

CADA GRUPO

ENVIA EN CARPETA COMPRIMIDA


4 PROGRAMAS CADE SIMU 1 POR GRUPO LO QUE TENGAN FUNCIONANDO

1PARCIAL1

2 PARCIAL2

3 SEMAFORO SET RESET

4 PARCIAL2 TEMPORIZADOR

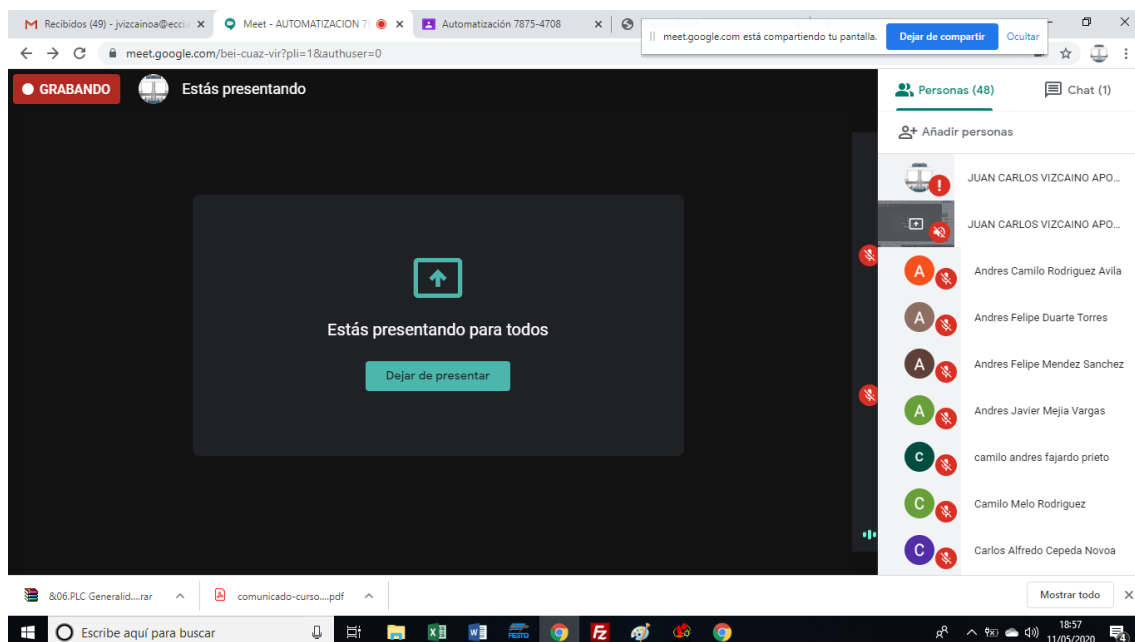

Recibidos (63) - jvzccainoa@eccl... x Meet - AUTOMATIZACION 7... x Automatización 7875-4708 x

meet.google.com está compartiendo tu pantalla. [Dejar de compartir](#) [Ocultar](#)

google.com/search?q=COMPUERTA+OR+Y+AND+CON+BOMBILLOS+DIGITALES&source=lnms&tm=ischos=XoXved=zanukLwim/roUnqpanwyi1NskHy_eopwC_A0aX0tC...

compuerta not
circuito logico

Introducción al Circuit Maker aplicado en Circuito...
youtube.com

Perifericos DE Circuitos Electronicos - Sistema...
studocu.com

Compuertas logicas
ingenieriaparatodos.com

Secuenciador de luces | Foros de Electrónica
forosdeelectronica.com

La escuela tecnologica
ucn.edu.co

2. SET RESET SEMA...rar
2. SET RESET SEMA...rar
&06.PLC Generaliz...rar
comunicado-curso...pdf

Mostrar todo x

Escibe aquí para buscar

19:38
11/05/2020

Sin título - Paint

Archivo Inicio Ver

Portapapeles

Recortar
Copiar
Pegar

Seleccionar
Imagen

Herramientas

Formas

Contorno
Rellenar

Tamaño

Color 1
Color 2

Colores

Editar colores
Editar con Paint 3D
Alerta de producto

meet.google.com está compartiendo tu pantalla. [Dejar de compartir](#) [Ocultar](#)

13 x 444 píxeles
1366 x 768 píxeles
100%

Escibe aquí para buscar

19:47
11/05/2020

Tabla de verdad OR

A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

OR

A B X

24V

0V

Ev

Ev

+

Tabla de verdad AND

A	B	X
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

AND

A B X

24V


0V

Ev

Ev

K1

+

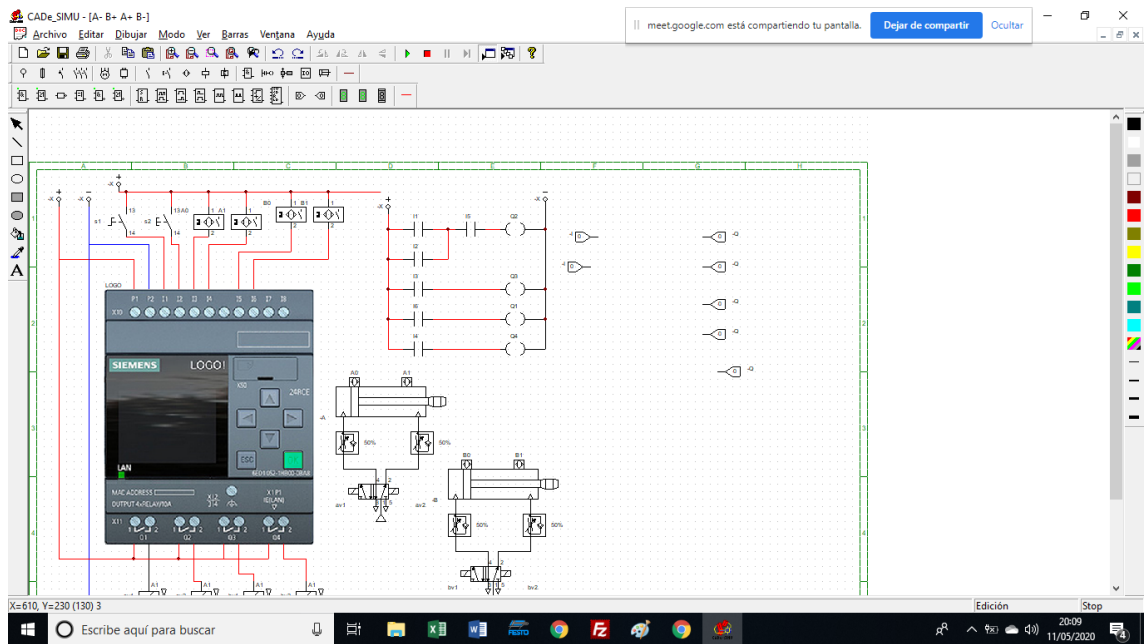

Recibidos (63) - jvizzainoa@e... Meet - AUTOMATIZACION Automatzación 7875-4708

meet.google.com/bei-cuaz-vir?pli=1&authuser=0

GRABANDO Estás presentando Yelson Daniel C... y 39 más Presencia (10) TU

Estás presentando para todos

Dejar de presentar

jean carlos perez blanco

Jhon Fredy Riveros Quevedo

AUTOMATIZACION 7BN

2. SET RESET SEMA...rar 2. SET RESET SEMA...rar &06.PLC Generalid...rar comunicado-curso...pdf

Mostrar todo

20:09 11/05/2020