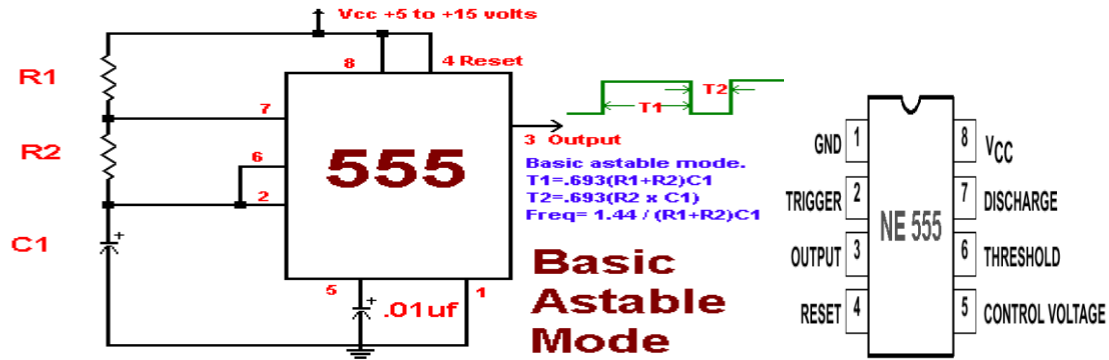


Guía de laboratorio 8.


Osilador 555, interfase DC, interfase AC.

Para los montajes utilice su propia fuente DC.

1. Realice el montaje de un osilador 555. Verifique con osiloscopio y led.



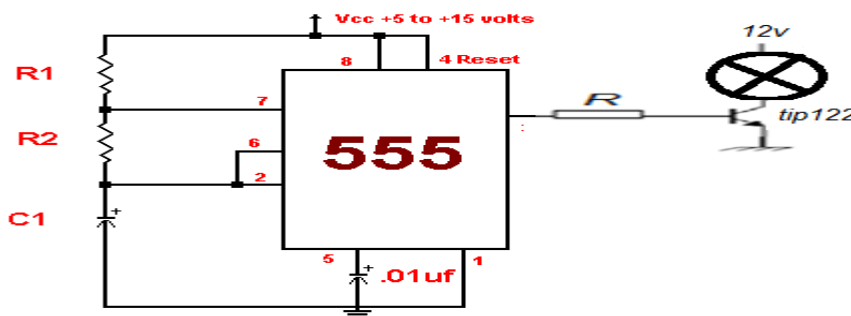2. Adicione un transistor e inyecte la señal a un bombillo dc de automóvil aplicando un transistor.



3. Adicione un rele y manipule un bombillo de 120vAC/60HZ. Use rele 12 voltios y tip122.

