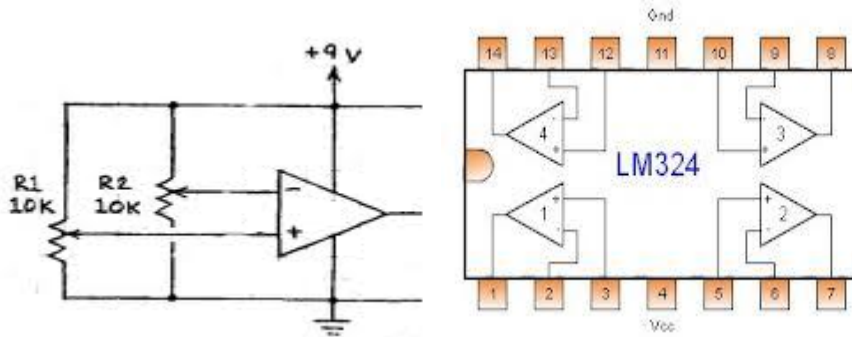


Guía de laboratorio 9.

Comparadores (lm348 o lm324), sensor de luz, potenciómetro.

Para los montajes utilice su propia fuente DC.

1. Verifique el comportamiento del comparador mida voltaje + , voltaje – y voltaje de salida. Realice una tabla comparativa con 10 mvalores diferentes de V+ y V-.



2. Sensor de luz. Un sensor de luz debe prender y apagar un bombillo AC por medio de un rele y una fotoresistencia, ajuste con potenciómetro.

