

REALICE LOS SIGUIENTES MONTAJES CON EL METODO CASCADA

1) A+A-B+B-C+C-

2) A+B+C+A-B-C-

3) A+B+B-C+C-A-

4) A+ B+ A- A+ B- A-

5) A+ B+ B- A- C+ B+ B- C- A-
C+ C- A+

Debe utilizar reguladores de caudal en las salidas de los actuadores, para visualizar, fácilmente, el correcto funcionamiento de las secuencias.

(Entrega máximo en parejas)